

实验二 寄存器堆与队列

noname

2020 年 5 月 15 日

1 实验目的

1. 掌握寄存器堆 (Register File) 和存储器 (Memory) 的功能、时序及其应用
2. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

2 逻辑设计

2.1 寄存器堆 (Register File)

逻辑较为简单: 定义 NUM 个 $WIDTH$ 位的寄存器本体, 声明 1 个同步写和 2 个异步读端口

同步写在 $always@(posedgeclk)$ 内在写使能有效时对寄存器堆内对应写地址的寄存器写入写端口数据

异步读直接通过 $assign$ 直接将对应地址寄存器内容赋给读端输出

编写 Register File 代码并进行功能仿真

testbench 代码在附件内与源码一同给出


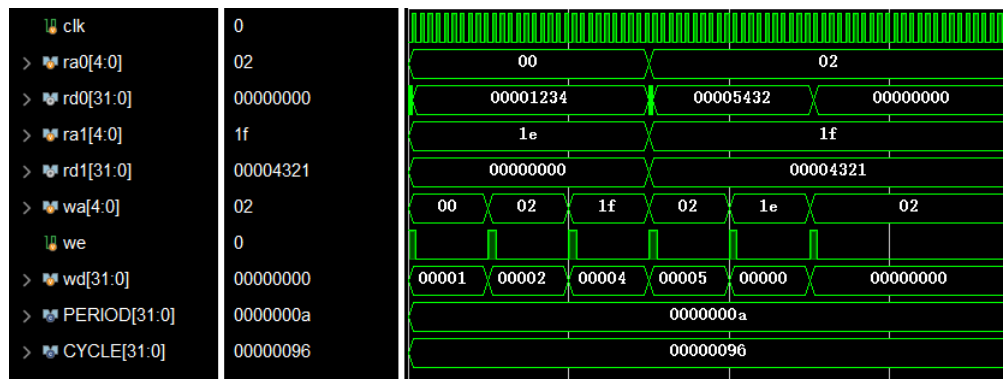


图 1: 寄存器堆仿真波形图

2.2 存储器


展示单端口块式 RAM 和分布式 RAM 的例化过程

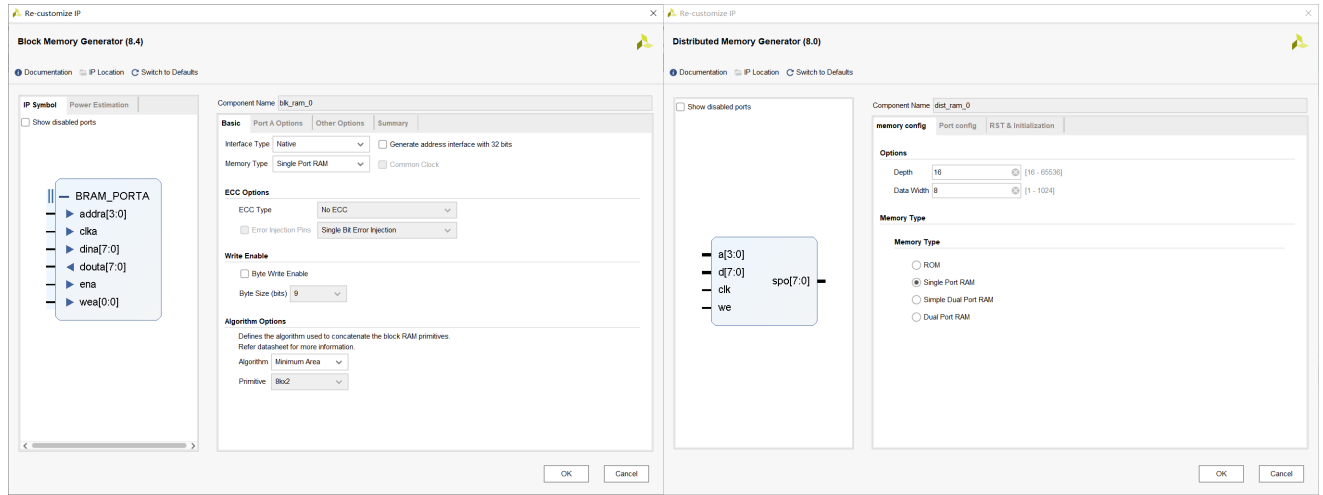

(a) BRAMstep1

(b) DRAMstep1

图 2: STEP1

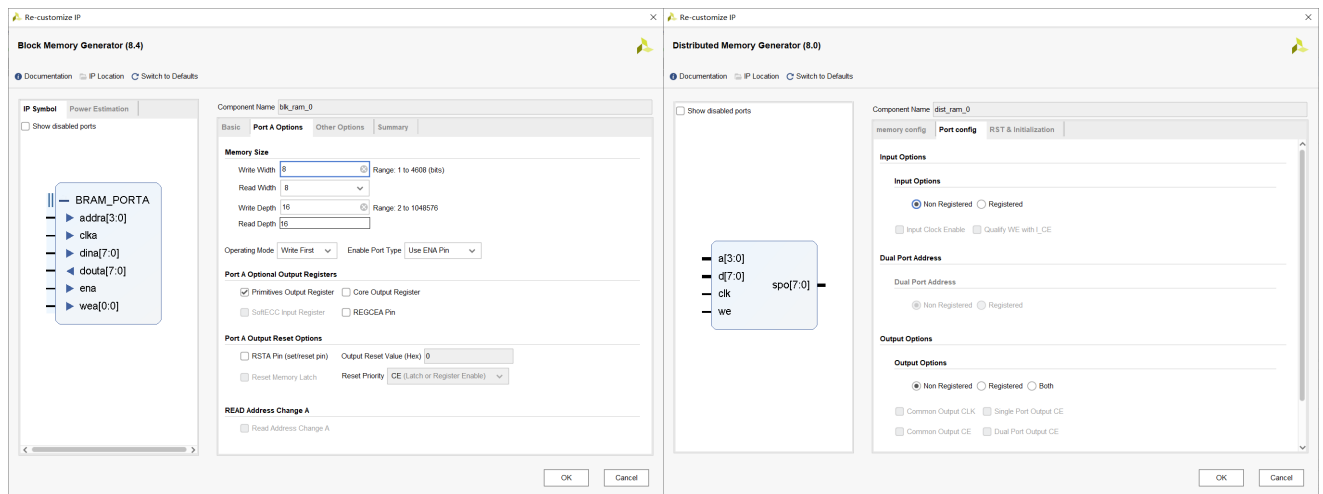

(a) BRAMstep2

(b) DRAMstep2

图 3: STEP2

bram 和 dram 的区别为 bram 输出需要时钟, 而 dram 给出地址后即可输出数据
bram 的储存空间较大, 而 dram 是由逻辑单元拼出的, 浪费 LUT 资源
仿真波形如下, 可看出 bram 与 dram 输出的不同之处

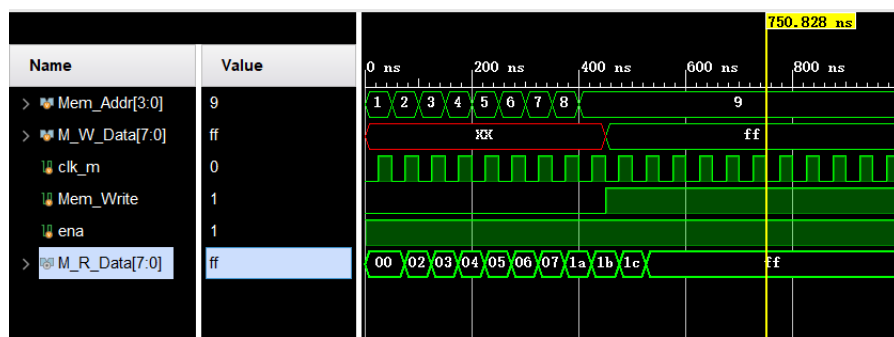


图 4: bram 仿真波形图



图 5: dram 仿真波形图

2.3 先进先出 (FIFO) 队列

利用例化的 IP 和适当逻辑电路, 实现 $LENGTH = 16, WIDTH = 8$ 的 FIFO 队列
 入队列使能 en_in 有效时, 将输入数据 din 加入队尾, 出队列使能 en_out 有效时, 将队列头数据输出 $dout$
 $count$ 指示队列中数据个数, 队满时不能执行入队操作, 队空时不能进行出队操作
 入队使能信号的一次有效持续期间, 仅允许最多入队一个数据, 出队操作类似

2.3.1 取边沿电路

为保证出入队使能的一次有效持续期间, 仅允许出入队一个数据, 需对 en_in, en_out 取边沿

2.3.2 数据通路与状态转移图

 


图 6: NONAME

2.3.3 仿真结果

首先正常入队至队满，再出队，检查波形图正确性

 


图 7: 入队数据 (队未满足)

 


图 8: 继续入队数据 (至队满)

 


图 9: 出队, 查看出队数据, 检验与入队数据是否相同

接下来 RST 恢复初始状态，并入队出队交替进行数次。最后一直出队至队空，检验波形图是否正常

 


图 10: 交替入队后出队至队空

3 实验结果

经仿真检验，寄存器堆与先进先出队列均正确实现

4 思考题

4.1 如何利用寄存器堆和适当电路设计实现可变个数的数据排序电路？

按冒泡排序方法控制 ra0 和 ra1 作为读数据地址，将寄存器堆内数据依次作为 ALU 的两个操作数做减法
判断大小改变写入使能控制交换 (需要双端口写入使能和两个寄存器存储寄存器内原来的数据)
如果判断需要交换则反向写回，重复操作直至所有的数据均被排序 (for loop)

5 意见与建议

本次实验实现了 2 个 CPU 的基本单元，为 CPU 的设计做好了准备

6 附件

```

1      module register_file                                //32 x WIDTH寄存器堆
2      #( parameter WIDTH = 32,                            //数据宽度
3        parameter NUM = 32)
4      (
5
6
7      input clk,                                           //时钟（上升沿
        有效）
8      input [4:0] ra0,                                    //读端口0地址
9      input [4:0] ra1,                                    //读端口1地址
10
11     output [WIDTH-1:0] rd0,                             //读端口0数据
12     output [WIDTH-1:0] rd1,                             //读端口1数据
13
14     input [4:0] wa,                                       //写端口地址
15     input we,                                           //写使能，高电平有效
16     input [WIDTH-1:0] wd                                //写端口数据
17 );
18
19     reg [WIDTH-1:0] REG[0:NUM-1];                       //定义寄存器堆的寄存器
20     integer i;
21
22     //初始化寄存器堆数据为0
23     initial
24     for(i = 0; i < NUM; i = i + 1)
25     REG[i] <= 0;
26     //同步写操作，需时钟控制
27     always@(posedge clk)
28     begin
29     if(we)
30     REG[wa] <= wd;
31     end
32
33     //异步读操作，不需时钟控制，组合逻辑
34     assign rd0 = REG[ra0];
35     assign rd1 = REG[ra1];
36
37     endmodule

```

```

38     module reg_file_tb;
39     reg clk;
40     reg [4:0] ra0;
41     wire [31:0] rd0;
42     reg [4:0] ra1;
43     wire [31:0] rd1;
44     reg [4:0] wa;

```

```

45         reg we;
46         reg [31:0] wd;
47
48         register_file reg0(.clk(clk),.ra0(ra0),.ra1(ra1),.wa(wa),.rd0(rd0),.rd1
          (rd1),.wd(wd),.we(we));
49
50         parameter PERIOD = 10, CYCLE = 150 ;
51         initial
52         begin
53             clk = 0;
54             repeat(CYCLE)
55             #(PERIOD/2) clk = ~clk;
56             $finish;
57         end
58
59         initial
60         begin
61             we = 1;
62             wa = 5'b00000;
63             wd = 32'h1234;
64             #PERIOD we = 0;
65
66             #(PERIOD*9)
67             we = 1;
68             wa = 5'b00010;
69             wd = 32'h2345;
70             #PERIOD we = 0;
71
72             #(PERIOD*9)
73             we = 1;
74             wa = 5'b11111;
75             wd = 32'h4321;
76             #PERIOD we = 0;
77
78             #(PERIOD*9)
79             we = 1;
80             wa = 5'b0010;
81             wd = 32'h5432;
82             #PERIOD we = 0;
83
84             #(PERIOD*9)
85             we = 1;
86             wa = 5'b11110;
87             wd = 32'h0015;
88             #PERIOD we = 0;
89
90             #(PERIOD*9)
91             we = 1;

```

```

92         wa = 5'b00010;
93         wd = 0;
94         #PERIOD we = 0;
95         end
96
97         initial
98         begin
99             ra0 = 5'b00000;
100            ra1 = 5'b11110;
101
102            #(PERIOD*30)
103            ra0 = 5'b00010;
104            ra1 = 5'b11111;
105        end
106
107    endmodule

```

```

108    module blk_test ();
109        reg [3:0] Mem_Addr; // 读出和写入的地址
110        reg [7:0] M_W_Data; // 写入的数据
111        reg clk_m, Mem_Write; // 时钟和, 写控制信号(高电平有效), 在时钟上升沿时写
112                                // 入, 读也是上升沿
113        reg ena;
114        wire [7:0] M_R_Data; // 读出的数据, 输出
115        initial clk_m=0;
116        always #25 clk_m=~clk_m; // 每25ns, 时钟翻转一次
117        initial // 数据初始化
118        begin
119            Mem_Addr=4'b0000; Mem_Write=1'b0; ena=1'b1;
120            Mem_Addr=4'b0001; #50;
121            Mem_Addr=4'b0010; #50;
122            Mem_Addr=4'b0011; #50;
123            Mem_Addr=4'b0100; #50;
124            Mem_Addr=4'b0101; #50;
125            Mem_Addr=4'b0110; #50;
126            Mem_Addr=4'b0111; #50;
127            Mem_Addr=4'b1000; #50;
128            Mem_Addr=4'b1001; #50;
129            Mem_Write=1'b1; M_W_Data=8'b11111111; #50;
130        end
131
132    blk_ram_0 test (
133        .clka(clk_m), // input wire clka
134        .wea(Mem_Write), // input wire [0 : 0] wea
135        .addra(Mem_Addr), // input wire [3 : 0] addra
136        .ena(ena),
137        .dina(M_W_Data), // input wire [7 : 0] dina
138        .douta(M_R_Data) // output wire [7 : 0] douta

```



```

138         );
139     endmodule

140     module dist_test();
141         reg [3:0] Mem_Addr; // 读出和写入的地址
142         reg [7:0] d;
143         reg clk_m; // 时钟和, 写控制信号(高电平有效), 在时钟上升沿时写入, 读也是上升沿
144         reg we; // 写使能
145         wire [7:0] M_R_Data; // 读出的数据, 输出
146         initial clk_m=0;
147         always #25 clk_m=~clk_m; // 每25ns, 时钟翻转一次
148         initial // 数据初始化
149         begin
150             Mem_Addr=4'b0000; we=1'b0;
151             Mem_Addr=4'b0001; #50;
152             Mem_Addr=4'b0010; #50;
153             Mem_Addr=4'b0011; #50;
154             Mem_Addr=4'b0100; #50;
155             Mem_Addr=4'b0101; #50;
156             Mem_Addr=4'b0110; #50;
157             Mem_Addr=4'b0111; #50;
158             Mem_Addr=4'b1000; #50;
159             Mem_Addr=4'b1001; #50;
160             we=1'b1; d=8'b11111111; #50;
161         end
162
163         dist_ram_0 dist_ram(
164             .a(Mem_Addr), // input wire [3 : 0] a
165             .d(d), // input wire [7 : 0] d
166             .clk(clk_m), // input wire clk
167             .we(we), // input wire we
168             .spo(M_R_Data) // output wire [7 : 0] spo
169         );
170     endmodule

171     module edg(
172         input clk, rst, y,
173         output p
174     );
175
176         reg [1:0] CUR_STATE, NEXT_STATE;
177         parameter S0 = 2'b00; parameter S1 = 2'b01; parameter S2 = 2'b10;
178
179         assign p = (CUR_STATE == S1);
180
181         always @(posedge clk, posedge rst)
182         begin

```

```

183         if (rst) CUR_STATE <= S0;
184         else CUR_STATE <= NEXT_STATE;
185     end
186
187     always @(*)
188     begin
189         NEXT_STATE = CUR_STATE;
190         case (CUR_STATE)
191         S0: begin if (y) NEXT_STATE = S1; end
192         S1: begin
193             if (y) NEXT_STATE = S2;
194             else NEXT_STATE = S0;
195         end
196         S2: begin if (~y) NEXT_STATE = S0; end
197         default: NEXT_STATE = S0;
198         endcase
199     end
200
201 endmodule

```

```

202 module FIFO(
203     input clk, rst,           //时钟（上升沿有效）、异步复位（高电平有效）
204     input en_in,             //入队列使能，高电平有效
205     input en_out,           //出队列使能，高电平有效
206     input [7:0] din,         //入队列数据
207     output [7:0] dout,       //出队列数据
208     output [4:0] count       //队列数据计数
209 );
210
211
212 parameter EMPTY = 2'b00, WORK = 2'b01, FULL = 2'b10;
213
214 reg [1:0] CUR_STATE = EMPTY, NEXT_STATE;
215 wire p_in, p_out, wea/*, ena*/;
216 wire [3:0] addr, tail, head;
217 wire [7:0] store_out;
218
219 //取边沿电路
220 edg in_edg(
221     .clk(clk), .rst(rst), .y(en_in), .p(p_in) );
222 edg out_edg(
223     .clk(clk), .rst(rst), .y(en_out), .p(p_out) );
224
225 Ctrl_Unit cu(.clk(clk), .p_in(p_in), .p_out(p_out),
226     .CUR_STATE(CUR_STATE), .head(head), .tail(tail), .count(count));
227
228 dist_ram_0 mem(
229     .a(addr), .d(din), .clk(clk), .we(wea), .spo(store_out));

```

```

230      assign dout = p_out? ((CUR_STATE == EMPTY)? 8'b0 : store_out) : dout;
231      assign wea = (CUR_STATE == FULL)? 1'b0 : p_in;
232      assign addr = p_in ? tail : head;
233
234
235      always@(posedge clk, posedge rst)
236      begin
237          if(rst)
238              CUR_STATE <= EMPTY;
239          else
240              CUR_STATE <= NEXT_STATE;
241          end
242
243      always@(*)
244      begin
245          case (CUR_STATE)
246              EMPTY:
247                  if(p_in)
248                      NEXT_STATE <= WORK;
249                  else
250                      NEXT_STATE <= EMPTY;
251              WORK:
252                  begin
253                      if(p_in)
254                          begin
255                              if(count == 15)
256                                  NEXT_STATE <= FULL;
257                              else
258                                  NEXT_STATE <= WORK;
259                              end
260                          else if(p_out)
261                              begin
262                                  if(count == 1)
263                                      NEXT_STATE <= EMPTY;
264                                  else
265                                      NEXT_STATE <= WORK;
266                              end
267                          else
268                              NEXT_STATE <= WORK;
269                              end
270              FULL:
271                  begin
272                      if(p_out)
273                          NEXT_STATE <= WORK;
274                      else
275                          NEXT_STATE <= FULL;
276                      end
277              default:

```

```

278     NEXT_STATE <= EMPTY;
279     endcase
280     end
281     endmodule

```

```

282     module Ctrl_Unit(
283         input clk ,
284         input p_in ,p_out ,
285         input [1:0] CUR_STATE,
286         output reg [3:0] tail ,head ,
287         output reg [4:0] count );
288
289
290     parameter EMPTY = 2'b00 ,WORK = 2'b01 ,FULL = 2'b10;
291
292     always@(posedge clk)
293     begin
294         case(CUR_STATE)
295         EMPTY:
296             begin
297                 if(p_in)
298                     begin
299                         count <= 5'b1;
300                         head <= 0;
301                         tail <= 1;
302                     end
303                 else
304                     begin
305                         count <= 5'b0;
306                         head <= 0;
307                         tail <= 0;
308                     end
309             end
310         WORK:
311             begin
312                 if(p_in)                //不允许同时出入队列，入队优先
313                     begin
314                         count <= count + 1;
315                         head <= head;
316                         tail <= tail + 1;
317                     end
318                 else if(p_out)
319                     begin
320                         count <= count - 1;
321                         head <= head + 1;
322                         tail <= tail;
323                     end
324             end

```

```

325     FULL:
326     begin
327     if(p_out)
328     begin
329     count <= count -1;
330     head <= head + 1;
331     tail <= tail;
332     end
333     end
334     default:
335     begin
336     count <= count;
337     head <= head;
338     tail <= tail;
339     end
340     endcase
341     end
342
343     endmodule

```

```

344     module FIFO_test();
345
346     reg clk,rst;
347     reg ei,eo;
348     reg [7:0] data;
349     wire [7:0] outdata;
350     wire [4:0] count;
351
352     FIFO FIFO_tb(.clk(clk),.rst(rst),.en_in(ei),.en_out(eo),.din(data),.
        dout(outdata),.count(count));
353
354     initial clk = 0;
355     always#5 clk = ~clk; //时钟频率: 100MHz
356
357     initial data = 0;
358     always#80 data = data + 1; //数据至少3个周期
359
360     initial begin
361     ei = 0;
362     #40 ei = 1;
363     repeat(40)
364     #80 ei = ~ei;
365     ei = 0;
366     end
367
368     initial begin
369     eo = 0;
370     #3400 eo = 1;

```

```
371         repeat(32)
372         #80 eo = ~eo;
373         eo = 0;
374     end
375
376     initial
377     begin
378         rst = 0;
379         #6000 rst = 1;
380         #20 rst = 0;
381     end
382
383     initial
384     begin
385         #6100 ei = 1;
386         repeat(5)
387         begin
388             #80 ei = 0;
389             #160 ei = 1;
390         end
391     end
392
393     initial
394     begin
395         #6200 eo = 0;
396         repeat(8)
397         begin
398             #80 eo = 0;
399             #160 eo = 1;
400         end
401     end
402
403
404     endmodule
```