

# 实验三 单周期 CPU

noname

2020 年 5 月 21 日

## 1 实验目的

1. 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理
2. 掌握数字系统的设计和调试方法
3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## 2 逻辑设计

### 2.1 单周期 CPU(Single CPU)

待设计的单周期 CPU 可以执行如下 6 条指令:

**add:**  $rd \leftarrow rs + rt;$   $op = 000000, funct = 100000$

 


图 1: R-type 指令

**addi:**  $rt \leftarrow rs + imm;$   $op = 001000$

**lw:**  $rt \leftarrow M(rs + addr);$   $op = 100011$

**sw:**  $M(rs + addr) \leftarrow rt;$   $op = 101011$

**beq:**  $if(rs = rt) then pc \leftarrow pc + 4 + addr \ll 2$   
 $else pc \leftarrow pc + 4;$   $op = 000100$

 


图 2: I-type 指令

**j:**  $pc \leftarrow (pc + 4)[31 : 28] | (add \ll 2)[27 : 0];$   $op = 000010$

 


图 3: J-type 指令

分析以上待实现指令的功能，设计 CPU 的数据通路和控制单元（橙色部分）如图 4 所示

其中 ALU 和寄存器堆利用实验 1 和实验 2 设计的模块来实现

指令存储器 ROM 和数据存储器 RAM 均采用 IP 例化实现，容量为 256 x 32 位的分布式存储器实现时稍微改动了一下数据通路：

- i. 添加了指令分割模块用来分割指令，便于表示
- ii. 去掉了 ALUcontrol 模块，因为要求实现的 R 类型指令仅有 add 一条
- iii. 同时去掉了 MemRead 控制信号：因为使用的是分布式 RAM, 不需要读使能

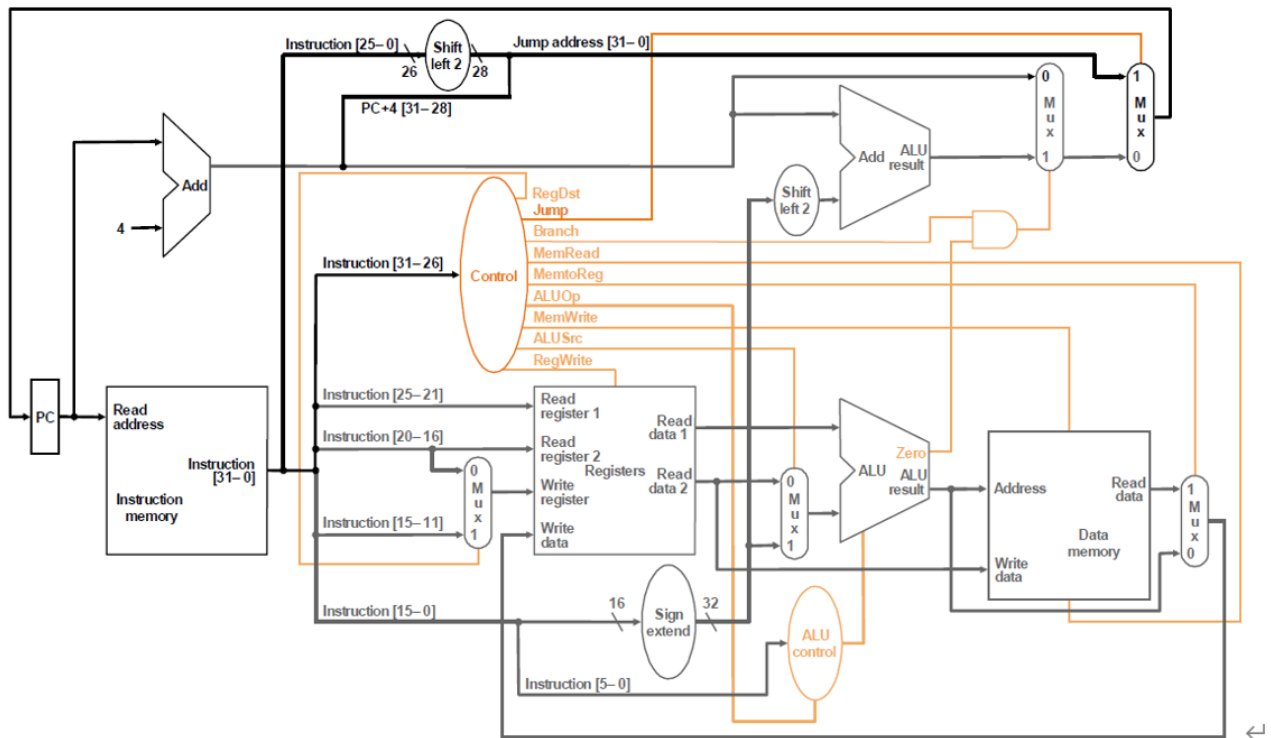


图 4: 逻辑框图

在此仅介绍各个模块功能，代码在附件内展示：

**1.SingleCPU:** 主要负责连接各个模块成为一个完整的 CPU 以及接收 CLK 和 RST 信号任务

由于没有 Mux 模块，所以 SingleCPU 内部也实现了多选器的功能用来选择各模块的输入信号

**2.InsCut:** 指令分割，将 32 位的指令分割成 op,rs,rt,rd,imm,addr,func 等，便于使用

**3.ControlUnit:** 控制单元 (译码模块)，输入 opcode，输出各个控制信号控制各个 CPU 单元来执行不同的指令

**4.PCAdd:** 求 NextPC

**5.PC:** 将求得的 NextPC 每个时钟周期更新为当前 PC

**6.RegFile:** Lab2 例化的寄存器堆 (两异步读，一同步写)，用来存取数据，后半周期写，保证数据的正确性

且增加限制条件使得 0 号寄存器值恒为 0，满足仿真波形的要求 **7.ALU:** Lab1 例化的 ALU，没什么好说的

**8.InsMem:** 分布式 ROM，用来读取指令

**9.DataMem:** 分布式 RAM，用来读写数据 (异步读且无需读使能，无需 MemRead 信号)

### 2.1.1 单周期 CPU 仿真结果

具体仿真结果的正确性在录制视频内已经讲过了，可以看出是按照汇编文件逐条执行的，且执行结果均正确

这里只放出仿真波形并进行简要分析

根据助教给出的 asm 文件可知，addi、add 与 lw 均正确运行，PC 和 NextPC 的值也说明正常执行

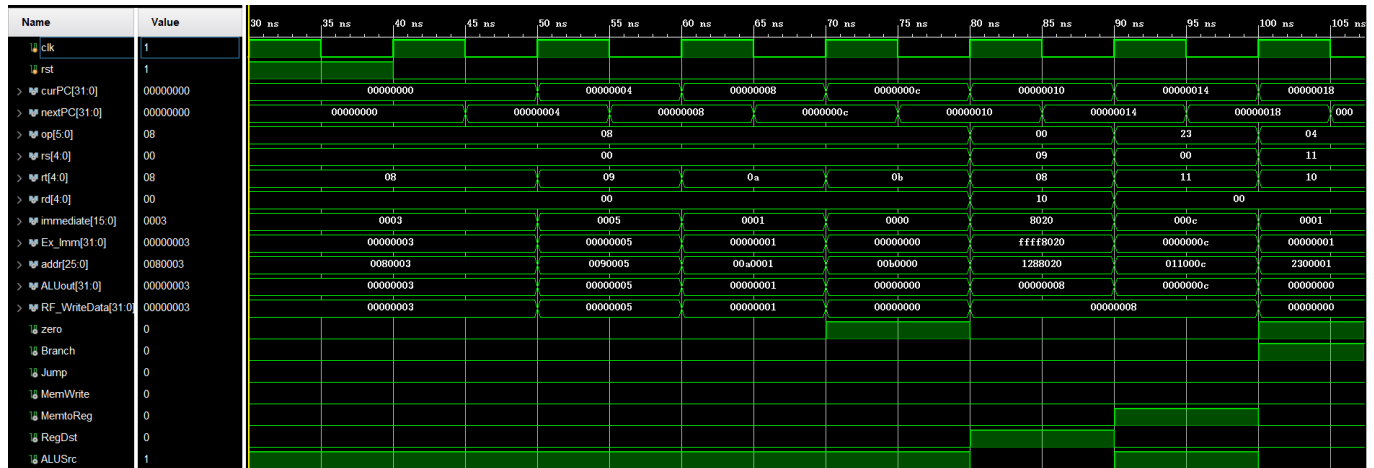


图 5: 单周期 CPU1

之后是 beq 指令 (curPC = 18), 由 zero 和 branch 的值可知判定成功, NextPC 也说明跳转成功, beq 正常执行

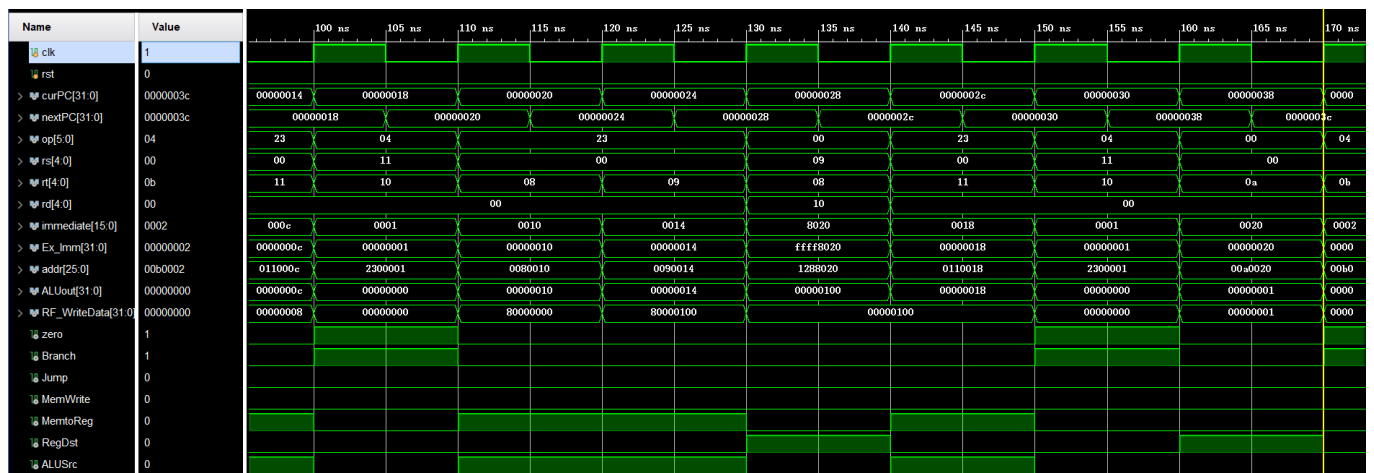


图 6: 单周期 CPU2

按照 asm 文件继续执行,最后 curPC 在 48 与 4c 间循环 Jump 执行,且 0x08 处值为 1,说明 CPU 逻辑正确,Jump 也正常执行

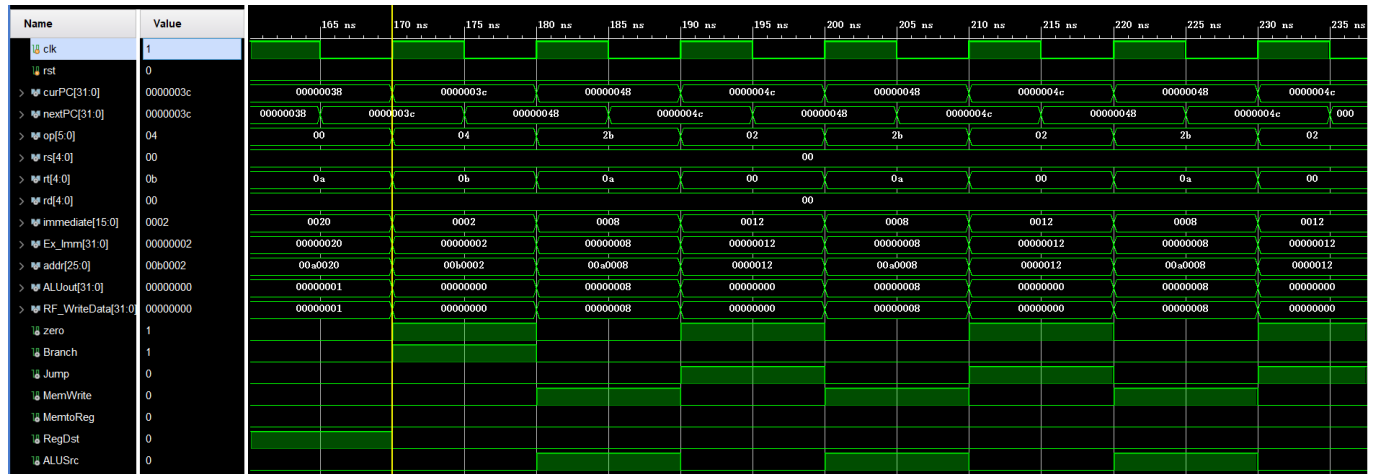


图 7: 单周期 CPU3

## 2.2 调试单元 (Debug Unit)

为了方便下载调试,设计一个调试单元 DBU,该单元可以用于控制 CPU 的运行方式,显示运行过程的中间状态和最终运行结果。DBU 的端口与 CPU 以及 FPGA 开发板外设(拨动/按钮开关、LED 指示灯、7-段数码管)的连接如图 -3 所示。为了 DBU 在不影响 CPU 运行的情况下,随时监视 CPU 运行过程中寄存器堆和数据存储器的内容,可以为寄存器堆和数据存储器增加 1 个用于调试的读端口

 


图 8: DBU 逻辑图

控制 CPU 运行方式

**succ = 1:** 控制 CPU 连续执行指令,run = 1(一直维持)

**succ = 0:** 控制 CPU 执行一条指令,每按动 step 一次,run 输出维持一个时钟周期的脉冲

**sel = 0:** 查看 CPU 运行结果 (存储器或者寄存器堆内容)

**m\_rf:** 1, 查看存储器 (MEM) 0, 查看寄存器堆 (RF)

**m\_rf\_addr:** MEM/RF 的调试读口地址 (字地址), 复位时为零

**inc/dec:** m\_rf\_addr 加 1 或减 1

**rf\_data/m\_data:** 从 RF/MEM 读取的数据字

16 个 LED 指示灯显示 m\_rf\_addr

8 个数码管显示 rf\_data/m\_data

**sel = 1-7:** 查看 CPU 运行状态 (status)

12 个 LED 指示灯 (SW11 SW0) 依次显示控制器的控制信号 (Jump, Branch, RegDst,

RegWrite, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUOp, ALUSrc) 和 ALUZero, 其中 ALUOp 为 3 位 8 个数码管显示由 sel 选择的一个 32 位数据

- sel = 1: pc\_in, PC 的输入数据
- sel = 2: pc\_out, PC 的输出数据
- sel = 3: instr, 指令存储器的输出数据
- sel = 4: rf\_rd1, 寄存器堆读口 1 的输出数据
- sel = 5: rf\_rd2, 寄存器堆读口 2 的输出数据
- sel = 6: alu\_y, ALU 的运算结果
- sel = 7: m\_rd, 数据存储器的输出数据

首先对单周期 CPU 的模块进行修改以供 DBU 模块使用

1. **SingleCPU**: 增加了 DBU 内的控制信号输入用来控制 CPU 的运行
2. **RegFile**: 增加了一个异步读端口, 用来读出 m\_rf\_addr 的内容
3. **DataMem**: 同样的, 例化一个双端口 RAM, 用来读出 m\_rf\_addr 的内容
4. **PC**: PC 模块增加控制信号 PCWre(即 run 信号), 用来判断是否更新 PC
5. **DBU**: 接收输入信号并传递给 SingleCPU, 输出为 LED 和 SW, 用来查看运行状态
6. **EDG**: 增加取边沿电路, 使得一次输入仅带来一次改变 (去抖动烧写板子时用, 这里不表)

### 2.2.1 DBU 仿真结果

放出仿真波形并进行简要分析

首先 succ=1, 连续执行指令, 并令 m\_rf=1, 读出 DataMem 对应地址数据

与 Data.coe 文件中对应地址数据相同 (未涉及 sw 指令的地址)

之后令 m\_rf=0, 读出 Reg File 内容, 由单周期 CPU 的运行结果可知, 读出数据正确


 


图 9: 调试单元 DBU1

之后令 succ = 0, 可以看出, PC 不再更新且读出数据也正确

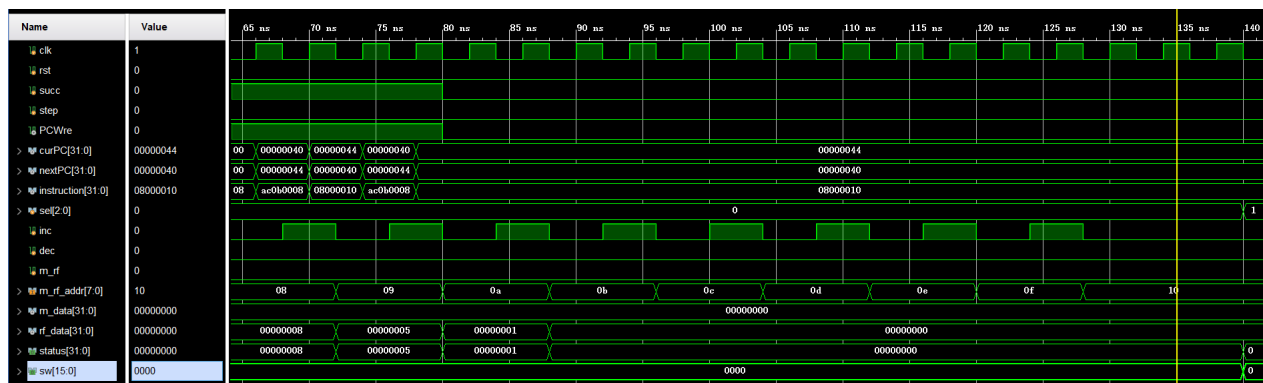

继续执行, 给出 2 个 step 信号, 可看出时钟更新。并且令 sel = 1,2,3,4,5 检查 status 和 sw 值, 均正确。此时 m\_rf\_addr 不更新, 可以说明 DBU 设计成功且检验结果均正确

图 11: 调试单元 DBU3

### 3 实验结果

经仿真检验,单周期 CPU 及其 DebugUnit 均正确实现

## 4 思考题

修改数据通路和控制器，增加支持如下指令

$$accm : rd \leftarrow M(rs) + rt;$$

$$op = 000000, funct = 101000$$

 


图 12: accm

增加一个 ALUSrcA 前的 Mux 选择器和 ReadData 到 ALUSrcA 多选器的连线

并将原来的 ALUSrc 改名为 ALUSrcB ControlUnit 译码时增加选项, 若为 R 类型指令需按照 funct 来译出控制信号

原来的指令保持其他控制信号不变,  $ALUSrcA = 0$  选择寄存器堆读出数据,  $ALUSrcB$  为之前的  $ALUSrc$

accm 其他信号与 add 的信号相同赋值, 但  $ALUSrcA = 1$  选择数据存储器读出的 rs 地址数据  
accm 指令实现

## 5 意见与建议

本次实验难度一般, 但坑比较多, 比如 PC 和 DataMem 读写数据时传入地址的位数  
数据通路和指令执行较为复杂, Debug 困难较大

## 6 附件

本次实验所需提交代码过多, 作为附件上传到 BB 系统上 (仅提交.v 文件和 coe 文件)