

实验四 多周期 CPU

noname

2020 年 6 月 4 日

1 实验目的

1. 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理
2. 掌握数字系统的设计和调试方法
3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

2 逻辑设计

2.1 多周期 CPU(Multi-cycle CPU)

待设计的多周期 CPU 可以执行如下 6 条指令:

add: $rd \leftarrow rs + rt;$ $op = 000000, funct = 100000$

 


图 1: R-type 指令

addi: $rt \leftarrow rs + imm;$ $op = 001000$

lw: $rt \leftarrow M(rs + addr);$ $op = 100011$

sw: $M(rs + addr) \leftarrow rt;$ $op = 101011$

beq: $if(rs = rt) then pc \leftarrow pc + 4 + addr \ll 2$
 $else pc \leftarrow pc + 4;$ $op = 000100$

 


图 2: I-type 指令

j: $pc \leftarrow (pc + 4)[31 : 28] | (addr \ll 2)[27 : 0];$ $op = 000010$

 


图 3: J-type 指令

满足上述指令的功能，设计多周期 CPU 的数据通路和控制器（橙色部分）如图-4 所示，其中控制器的状态图如图-5 所示（这里加入了 ADDI 指令的状态，对于与代码不符的控制信号值未做修改，看看就好了）。

具体实现时 ALU 和寄存器堆利用实验 1 和实验 2 设计的模块，指令和数据存储共用一个 RAM 存储器，采用 IP 例化实现，容量为 512×32 位的分布式存储器

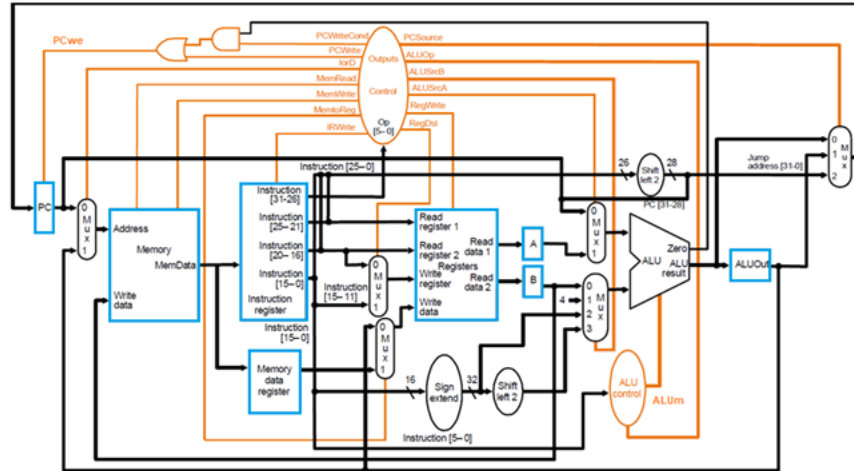


图 4: 数据通路和控制器

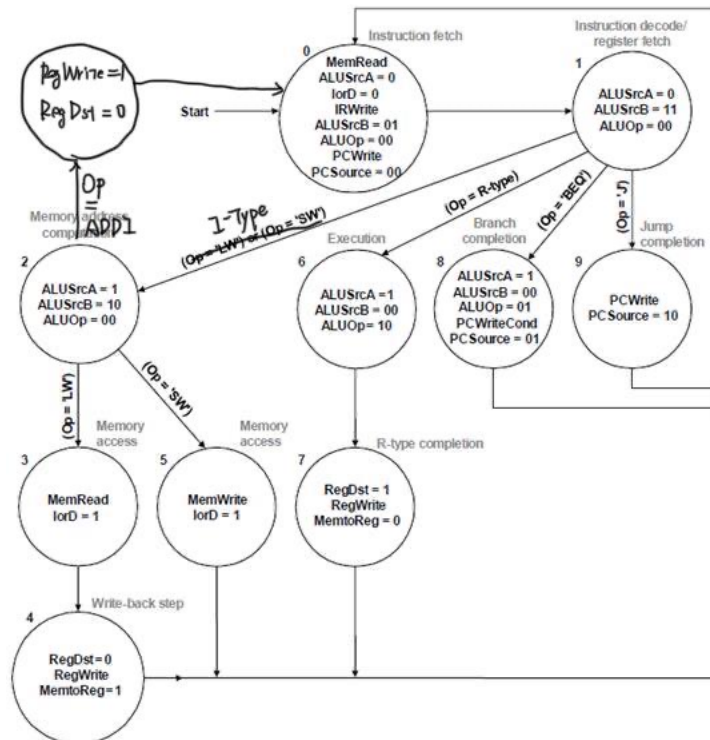


图 5: 状态转移图

多周期 CPU 5 个周期内所做操作如下图:

Step	R-Type	lw/sw	beq/bne	j
IF	IR = Mem[PC] PC = PC + 4			
ID	A = Reg[IR[25-21]] B = Reg[IR[20-16]] ALUOut = PC + (SE(IR[15-0]) << 2)			
EX	ALUOut = A op B	ALUOut = A + SE(IR[15-0])	If (A==B) then PC = ALUOut	PC = PC[31-28] (IR[25-0] << 2)
MEM	Reg[IR[15-11]] = ALUOut	MDR = Mem[ALUOut] Mem[ALUOut] = B		
WB		Reg[IR[20-16]] = MDR		

图 6: 各周期各个类型指令操作

在介绍各个模块功能, 核心代码在后面展示:

1.Mulit-Cycle CPU: 主要负责连接各个模块成为一个完整的 CPU 以及接收 CLK 和 RST 信号
由于没有写 Mux 模块, 所以 SingleCPU 内部也实现了多选器的功能用来选择各模块的输入信号

2.InsCut: 指令分割, 将 32 位的指令分割成 op,rs,rt,rd,imm,addr,funct 等, 便于使用

3.ControlUnit: 控制单元 (译码模块), 输入 opcode 和 CLK 信号, 控制 CPU 状态机跳转和对控制信号赋值

4.PCAdd: 求 NextPC

5.PC: 将求得的 NextPC 根据 PCwe 更新为当前 PC

6.RegFile: Lab2 例化的寄存器堆 (两异步读, 一同步写), 用来存取数据, 后半周期写, 保证数据的正确性

且增加限制条件使得 0 号寄存器值恒为 0, 满足仿真波形的要求 **7.ALU:** Lab1 例化的 ALU, 没什么好说的

8.Memory: 分布式 RAM, 用来读取指令和读写数据

9.IR: 指令寄存器, 根据 IRWrite 来判定指令寄存器是否读入新的指令 (类似的还有 MemDataReg 和 ALUOut)

2.2 核心代码讲解展示

Muilt-Cycle CPU:

端口定义部分不展示, 展示各模块连线情况和例化的单元, 说明写在注释里

```

1      assign Ex_Imm = immediate[15] ? {16'hffff,immediate} : {16'h0000,
      immediate};
2      //立即数位拓展(有符号数)
3      assign PCwe = PCWrite|(PCWriteCond & zero);           //PCwe控制
      PC更新
4      assign Address = lorD ? ALUOut[10:2] : CurPC[10:2]; //访问Memory选
      择指令或数据
5      assign MemDataReg = lorD ? MemData : MemDataReg;
6      //是否更新MemDataReg的值, 与IR单元功能相同
7      assign A = ReadData1,B = ReadData2;
8      //这里应该给个使能信号更新寄存器的, 但结果无影响, 就没改(

```

```

9      assign ALUA = ALUSrcA ? A : CurPC;
           // 选择ALUA
10     assign ALUB = ALUSrcB[1] ? (ALUSrcB[0] ? (Ex_Imm << 2) : Ex_Imm) :
           (ALUSrcB[0] ? 32'b100 : B);
                                           // 选择
           ALUB
11
12     assign WriteReg = RegDst ? rd : rt;
           // 寄存器堆写回地址选择
13     assign Reg_WriteData = MemtoReg ? MemDataReg : ALUOut; // 寄存器堆写
           回数据选择
14     always@(posedge CLK)
15     begin
16         if (op == 6'b100011 && CUR_STATE == 3'b100)
17             ALUOut = ALUOut; // 这里的MemDataReg存储数据
           不知为何有问题,增加一个周期延迟使结果正确
18         else
19             ALUOut = ALUresult; // 正常指令是ALU出结果后下
           个周期写回,则时钟上升沿更新ALUOut
20     end
21     // 各个例化的模块调用
22     Memory Memm(.we(MemWrite), .a(Address), .clk(CLK), .d(ReadData2),
           .spo(MemData));
23     RegFile RF(.clk(CLK), .ra0(rs), .ra1(rt), .rd0(ReadData1), .rd1(
           ReadData2),
24     .wa(WriteReg), .we(RegWrite), .wd(Reg_WriteData));
25
26     PC PC(.clk(CLK), .rst(RST), .PCwe(PCwe), .NextPC(NextPC), .CurPC(
           CurPC));
27
28     PCAdd PCAdd(.RST(RST), .addr(addr), .PCSrc(PCSrc), .CurPC(CurPC),
           .ALUresult(ALUresult), .ALUout(ALUOut), .NextPC(NextPC));
29
30     IR IR(.Ins(MemData), .CLK(CLK), .IRWrite(IRWrite), .IRIns(IRIns));
31
32     InsCut IC(.instruction(IRIns), .op(op), .rs(rs), .rt(rt), .rd(rd),
33     .addr(addr), .immediate(immediate));
34
35     Control_Unit CU(.CLK(CLK), .RST(RST), .op(op), .PCSrc(PCSrc), .
           ALUOp(ALUOp), .ALUSrcA(ALUSrcA),
36     .ALUSrcB(ALUSrcB), .RegWrite(RegWrite), .RegDst(RegDst), .

```

```

37     PCWriteCond(PCWriteCond),
    .PCWrite(PCWrite), .lorD(lorD), .MemRead(MemRead), .MemWrite(
        MemWrite),
38     .MemtoReg(MemtoReg), .IRWrite(IRWrite), .CUR_STATE(CUR_STATE));
39
40     ALU ALU(.a(ALUA), .b(ALUB), .ALUOp(ALUOp), .y(ALUresult), .zero(
        zero));

```

Control_Unit:

展示状态机的跳转过程和控制信号的赋值, 说明写在注释里

```

1     module Control_Unit(
2     input CLK,RST,
3     input [5:0] op,      //指令的操作码
4
5     output reg [2:0] CUR_STATE,NEXT_STATE,
6     output reg [1:0] PCSrc, //控制PC的更新来源, 0:PC+4(IF阶段的PC更
        新, 不进入ALUOut) 1:beq对应的ALUOut 2:Jump指令
7     output reg [2:0] ALUOp,      //ALUOP不解释
8     output reg ALUSrcA,      //选择ALU的A输入 0:选择PC完成PC+4.1:选择
        寄存器堆读出数据
9     output reg [1:0] ALUSrcB, //选择ALU的B输入 0:选择寄存器堆读出数据
        1:4,完成PC+4 2:选择扩展后的立即数 3:Jump指令计算PC时的立即数
10    output reg RegWrite,      //寄存器堆写使能
11    output reg RegDst,      //选择寄存器堆写入地址 0:rt 1:rd
12    output reg PCWriteCond, //beq指令使用, 如果是beq指令, 和zero与,
        若zero为1则PCwe=1
13    output reg PCWrite,      //选择是否写PC, 优先级更高, 为1PCwe即为1
14    output reg lorD,      //选择读取数据(1)还是指令(0)
15    output reg MemRead,      //数据存储器写使能
16    output reg MemWrite,      //数据存储器读使能 dram还是没用
17    output reg MemtoReg,      //选择写回寄存器堆数据来源 0: ALUOut 1:
        DataMem数据
18    output reg IRWrite      //指令更新, 在IF阶段更新
19    );
20
21    parameter [2:0] INIT = 3'b000,IF = 3'b001,ID = 3'b010,EXE = 3'b011
        ,MEM = 3'b100,WB = 3'b101,HLT = 3'b110;
22    parameter [5:0] ADD = 6'b000000,ADDI = 6'b001000,LW = 6'b100011,
23    SW = 6'b101011,BEQ = 6'b000100,JUMP = 6'b000010;
24    //初始化状态为INIT, 各控制信号为0
25    initial

```

```

26     begin
27     CUR_STATE = INIT;
28     // 2      3      1      2      1      1      1      1
        1      1      1      1      1
29     {PCSrc,ALUOp,ALUSrcA,ALUSrcB,RegWrite,RegDst,PCWriteCond,PCWrite,
        lorD,MemRead,MemWrite,MemtoReg,IRWrite} = 17'b0;
30     end
31
32     // 状态机
33     always@(posedge CLK)
34     begin
35     if (RST)                                // 有RST信号归位INIT
36     CUR_STATE <= INIT;
37     else
38     CUR_STATE <= NEXT_STATE; // 否则每周期更新至NEXT_STATE
39     end
40
41     // 状态转移
42     always@(*)
43     begin
44     case (CUR_STATE)
45     // 取指译码阶段各指令相同
46     INIT: NEXT_STATE <= IF;
47     IF:   NEXT_STATE <= ID;
48     ID:   NEXT_STATE <= EXE;
49     // 从EXE段开始要考虑不同指令执行跳转情况
50     EXE:
51     begin
52     case (op)
53     // BEQ和JUMP指令3周期结束, 跳回IF
54     BEQ: NEXT_STATE <= IF; // beq
55     JUMP: NEXT_STATE <= IF; // Jump
56     default : NEXT_STATE <= MEM;
57     endcase
58     end
59     MEM:
60     begin
61     case (op)
62     // 除LW和3周期结束的BEQ, JUMP指令外其余指令均4周期结束
63     LW: NEXT_STATE <= WB; // lw
64     default : NEXT_STATE <= IF;

```

```

65     endcase
66 end
67 WB: NEXT_STATE <= IF;
68 default: NEXT_STATE <= INIT;
69 endcase
70 end
71
72 // 对各个控制信号赋值
73 always@(*)
74 // 首先初始化所有信号为0
75 begin
76     PCWrite = 0; PCSrc = 2'b00; PCWriteCond = 0; ALUSrcA = 0; ALUSrcB
        = 2'b00;
77     ALUOp = 3'b000; MemtoReg = 0; RegWrite = 0; RegDst = 0;
78     lorD = 0; IRWrite = 0; MemRead = 0; MemWrite = 0;
79     case (CUR_STATE)
80     IF: // IF 阶段完成PC+4和PC = PC+4
81         begin
82             PCWrite = 1;
83             ALUSrcB = 2'b01;
84             IRWrite = 1;
85             MemRead = 1;
86         end
87     ID: // ID 完成PC + (IMM<<2)以及读寄存器堆内数据(由于AB直接赋值, 所以
        没做操作)
88         begin
89             ALUSrcB = 2'b11;
90         end
91     EXE: // EXE 阶段开始不同
92         begin
93             case (op)
94             ADD: // ADD: ALUA和ALUB选择寄存器堆来数据
95                 begin
96                     ALUSrcA = 1;
97                 end
98             // I-type 指令 ALUA选择寄存器堆数据, ALUB选择拓展后的立即数
99             ADDI:
100                 begin
101                     ALUSrcA = 1;    ALUSrcB = 2'b10;
102                 end
103             LW:

```

```

104     begin
105     ALUSrcA = 1;    ALUSrcB = 2'b10;
106     end
107     SW:
108     begin
109     ALUSrcA = 1;    ALUSrcB = 2'b10;
110     end
111     BEQ://BEQ: ALUOp = 001,rs, rt做减法。赋PCWriteCond = 1,若 zero = 1
112         //则从PCSrc为01写入BEQ算出的NEXTPC, 跳转成功
113     begin
114     PCWrite = 0;    PCSrc = 2'b01;  PCWriteCond = 1;
115     ALUSrcA = 1;    ALUSrcB = 2'b00;    ALUOp = 3'b001;
116     end
117     JUMP://直接跳转, PCSrc也赋为10
118     begin
119     PCWrite = 1;    PCSrc = 2'b10;
120     end
121     endcase
122     end
123     MEM:
124     begin
125     case (op)
126     //MEM阶段大同小异,ADD和ADDI将ALUOut写回rd
127     //SW将ReadData2写回Mem(rs+addr)
128     //LW从Memory内读取数据
129     ADD:
130     begin
131     RegWrite = 1;    RegDst = 1;
132     end
133     ADDI:
134     begin
135     RegWrite = 1;    RegDst = 0;
136     end
137     LW:
138     begin
139     lorD = 1;
140     MemRead = 1;
141     end
142     SW:
143     begin
144     lorD = 1;

```



```

145     MemWrite = 1;
146     end
147     endcase
148     end
149     //只属于LW的WB阶段,将M(rs+addr)写回rt
150     WB:
151     begin
152         MemtoReg = 1;
153         RegWrite = 1;
154     end
155     endcase
156     end
157
158     endmodule

```

其余部分代码在附件内展示

2.3 仿真波形结果分析

具体仿真结果的正确性在录制视频内已经讲过了,可以看出是按照汇编文件逐条执行的,且执行结果均正确

这里只放出仿真波形并进行简要分析

Jump 跳转到 4 条 ADDI 指令

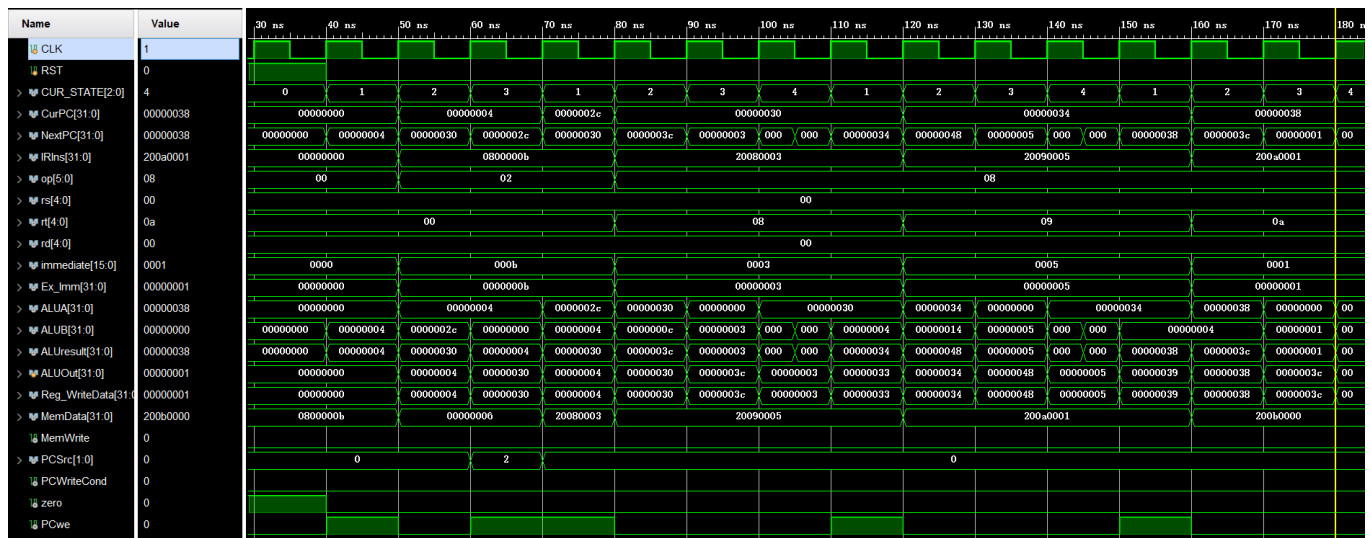


图 7: 波形 1

ADD 和 LW 指令执行

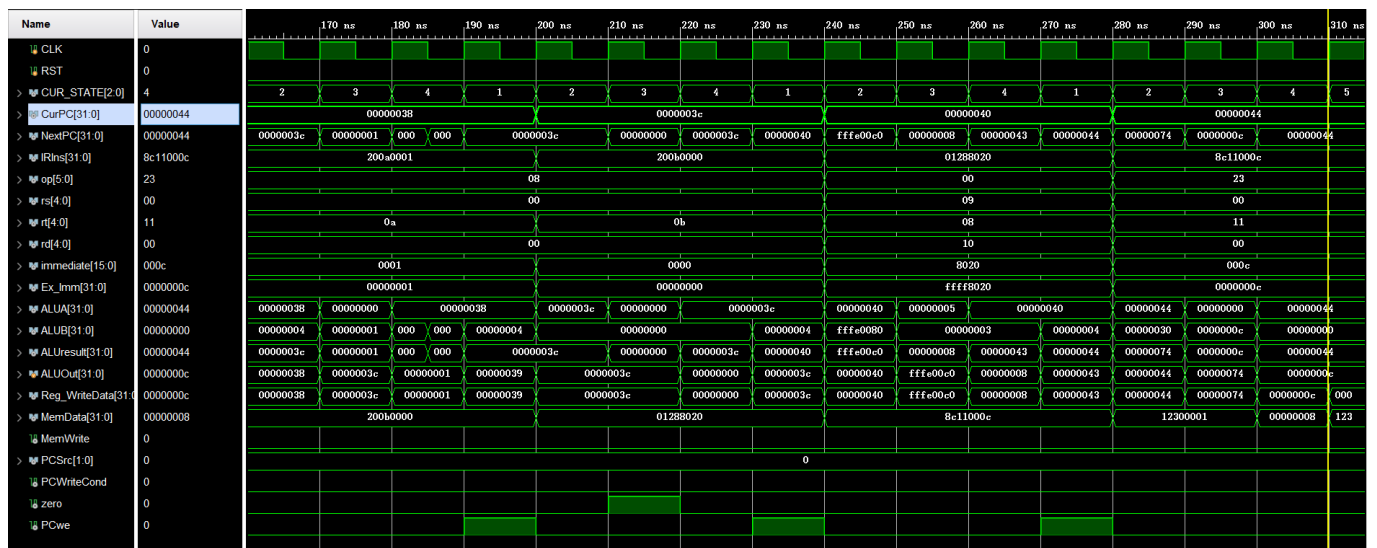


图 8: 波形 2

BEQ 正确跳转后执行两条 LW 指令

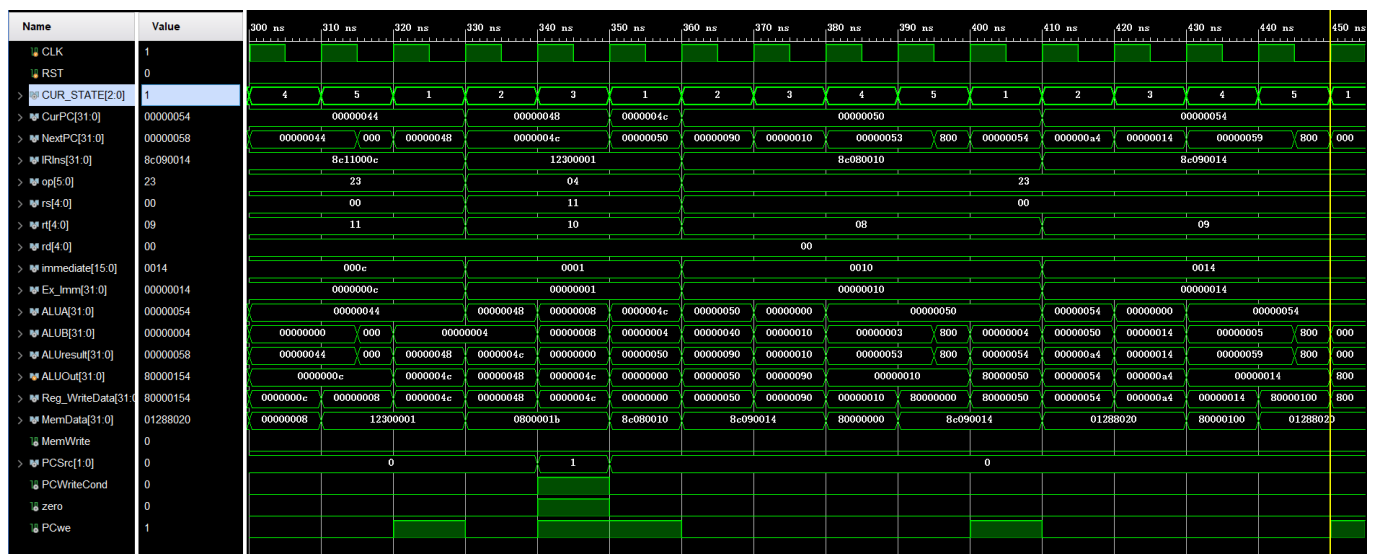


图 9: 波形 3

ADD、LW 紧接一条 BEQ 跳转成功

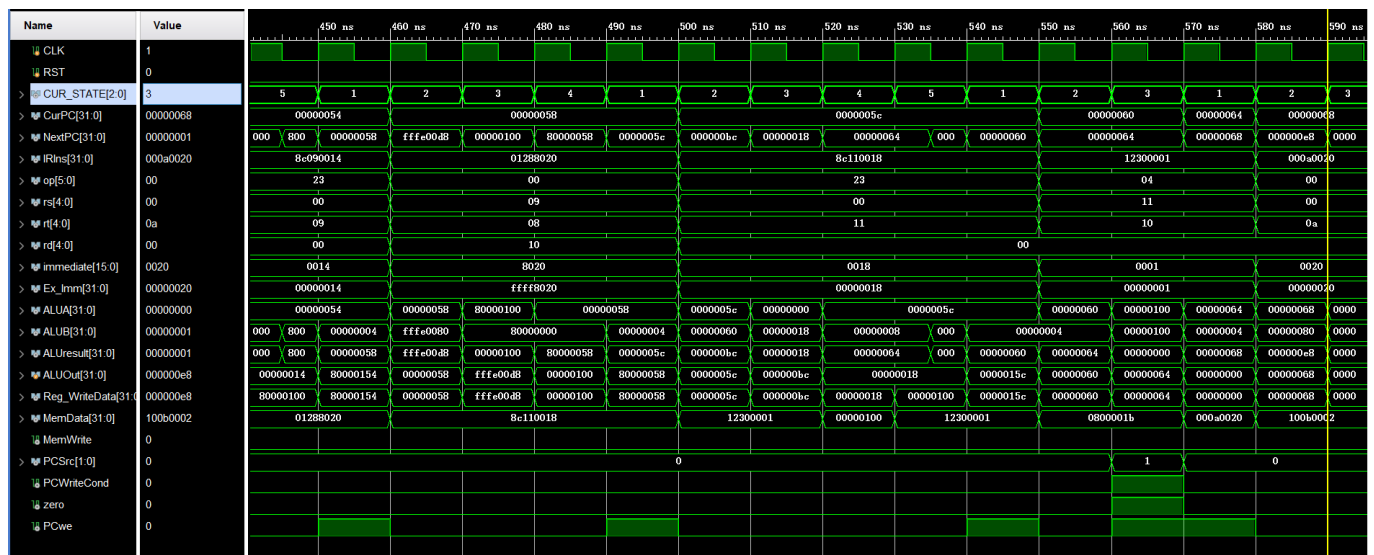


图 10: 波形 4

ADD 接 BEQ 跳转成功，之后 SW 和 JUMP 循环执行

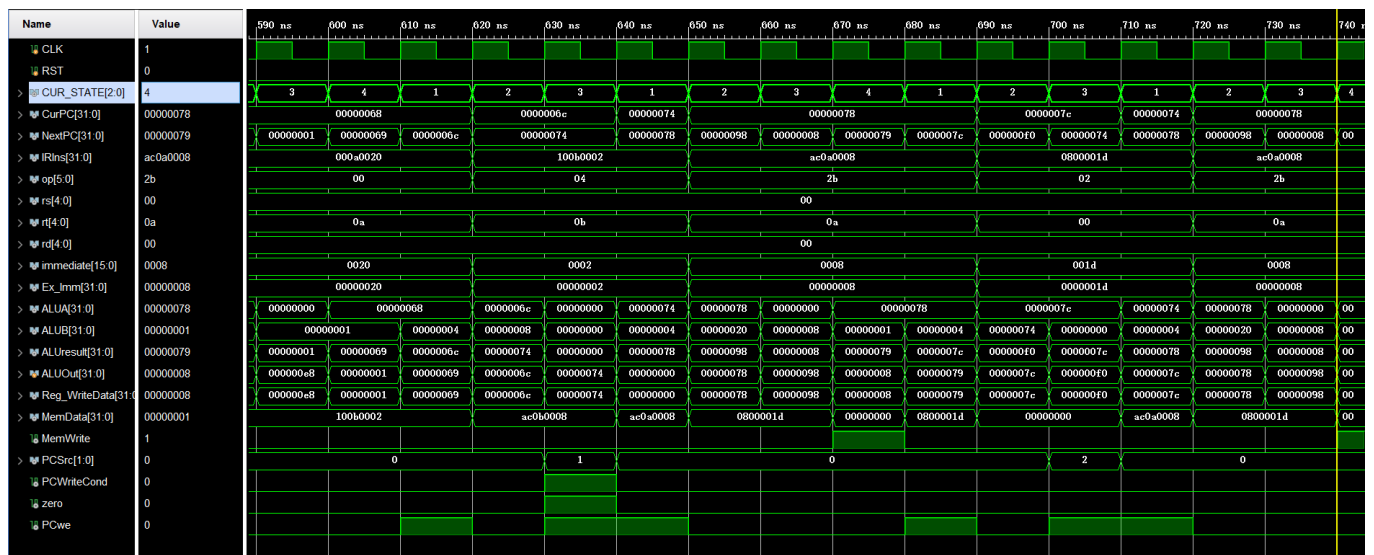


图 11: 波形 5

观察 MEMDATA(存储器内 2 号寄存器，即 0x08) 的值为 0001 发现 SW 指令正确执行

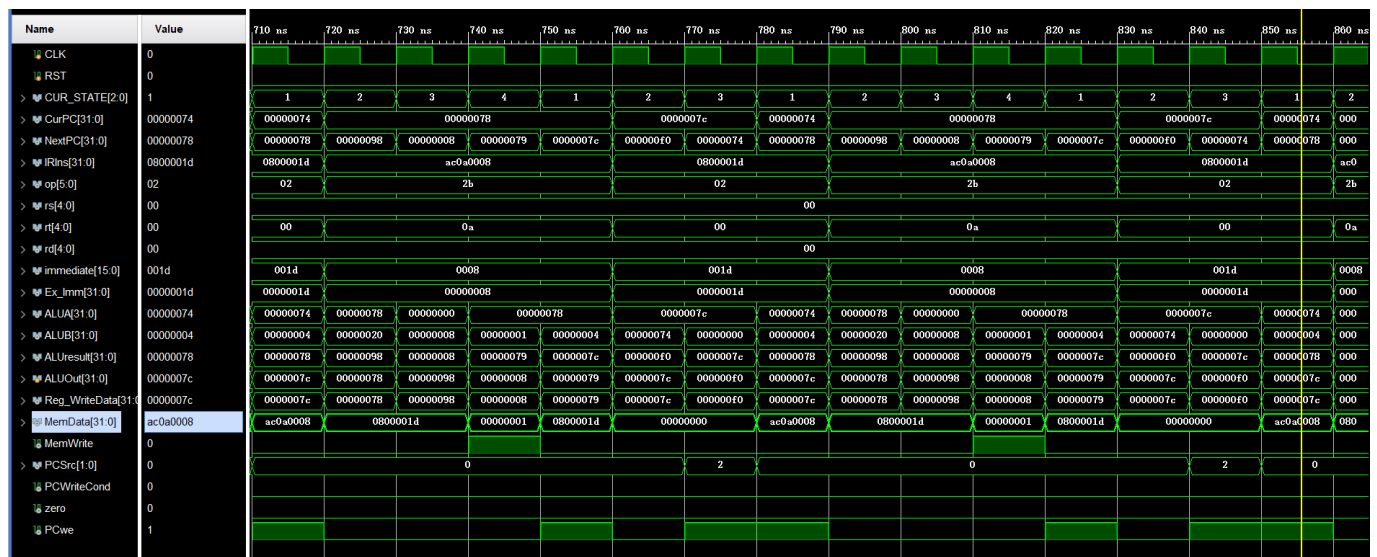


图 12: 波形 6

2.4 调试单元 (Debug Unit)

为了方便下载调试，设计一个调试单元 DBU，该单元可以用于控制 CPU 的运行方式，显示运行过程的中间状态和最终运行结果。DBU 的端口与 CPU 以及 FPGA 开发板外设（拨动/按钮开关、LED 指示灯、7-段数码管）的连接如图 -3 所示。为了 DBU 在不影响 CPU 运行的情况下，随时监视 CPU 运行过程中寄存器堆和数据存储器的内容，可以为寄存器堆和数据存储器增加 1 个用于调试的读端口

 


图 13: DBU 逻辑图

控制 CPU 运行方式

succ = 1: 控制 CPU 连续执行指令,run = 1(一直维持)

succ = 0: 控制 CPU 执行一个周期, 每按动 step 一次, run 输出维持一个时钟周期的脉冲

sel = 0: 查看 CPU 运行结果 (存储器或者寄存器堆内容)

m_rf: 1, 查看存储器 (MEM) 0, 查看寄存器堆 (RF)

m_rf_addr:MEM/RF 的调试读口地址 (字地址), 复位时为零

inc/dec:m rf addr 加 1 或減 1

rf_data/m_data: 从 RF/MEM 读取的数据字

16 个 LED 指示灯显示 m rf addr

8 个数码管显示 rf data/m data

sel = 1-7: 查看 CPU 运行状态 (status)

16 个 LED 指示灯 (SW15 SW0) 依次显示控制器的控制信号 (PCSrc, PCwe, lorD, MemWrite, IRWrite, RegDst, MemtoReg, RegWrite, ALUOp, ALUSrcA, ALUSrcB, zero)

8 个数码管显示由 sel 选择的一个 32 位数据

sel = 1: PC, Program_Counter

sel = 2: IR, 指令寄存器数据

sel = 3: MD, MemDataReg 数据

sel = 4: A, 寄存器堆读出寄存器 A

sel = 5: B, 寄存器堆读出寄存器 B

sel = 6: ALUOut, ALU 的运算结果寄存器

首先对单周期 CPU 的模块进行修改以供 DBU 模块使用

1.Mulit_CPU_DBU: 增加了 DBU 内的控制信号输入用来控制 CPU 的运行

2.RegFile: 增加了一个异步读端口, 用来读出 m_rf_addr 的内容

3.Memory: 同样的, 例化一个双端口 RAM, 用来读出 m_rf_addr 的内容

4. 各个凭时钟更新的模块和数据均加入 run 信号, run 为 0 则不更新

5.DBU: 接收输入信号并传递给 CPU, 输出为 LED 和 SW, 用来查看运行状态

6.EDG: 增加取边沿电路, 使得一次输入仅带来一次改变 (去抖动烧写板子时用, 这里不表)

DBU 在思考题会用到, 这里不仿真展示 (与单周期基本无异)

3 实验结果

经仿真检验, 多周期 CPU 正确实现

4 思考题

4.1 修改数据通路和控制器, 扩展对其他 MIPS 指令的支持, 并进行功能仿真和下载测试。

若要坚持 MIPS 其他指令的执行, 除 R 类型指令中 U 类型的指令 (如 ADDU, SUBU, 因为没看懂有无符号数区别), 其余指令只需加入几个状态即可, 本人仅实现几条 R-Type 指令并进行仿真, 其余指令时间充裕完全可以实现

实现指令有: SUB, AND, OR, XOR, NOR

修改的代码如下:

```

1      //添加指令均为R类型指令, 只需EXE阶段考虑funct来控制ALUOp即可
2      EXE:
3          begin
4              case (op)
5              R_TYPE:
6                  begin
7                      ALUSrcA = 1;
8                      case (funct)
9                      6'b100000:ALUOp = 3'b000; //add
10                     6'b100010:ALUOp = 3'b001; //sub

```

```

11      6'b100100:ALUOp = 3'b010;//and
12      6'b100101:ALUOp = 3'b011;//or
13      6'b100110:ALUOp = 3'b100;//xor
14      6'b100111:ALUOp = 3'b101;//nor
15      endcase
16      end

```

```

*test_R.coe - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
20080003
20090005
200a0001
200b0000
01288020
/*添加部分*/
01092022
01092024
01092025
01092026
/*          */
8c11000c
12300001
0800001b
8c080010
8c090014
01288020
8c110018
12300001
0800001b
000a0020
100b0002
ac0b0008
0800001b
ac0a0008
0800001d
/*添加指令的二进制码*/
000000_01000_01001_00100_00000_100010
000000_01000_01001_00100_00000_100100
000000_01000_01001_00100_00000_100101
000000_01000_01001_00100_00000_100110
000000_01000_01001_00100_00000_100111

```

图 14: 修改后 coe 文件

通过 DBU 的 status 查看寄存器堆 4 号寄存器内容可以看出添加指令正确实现

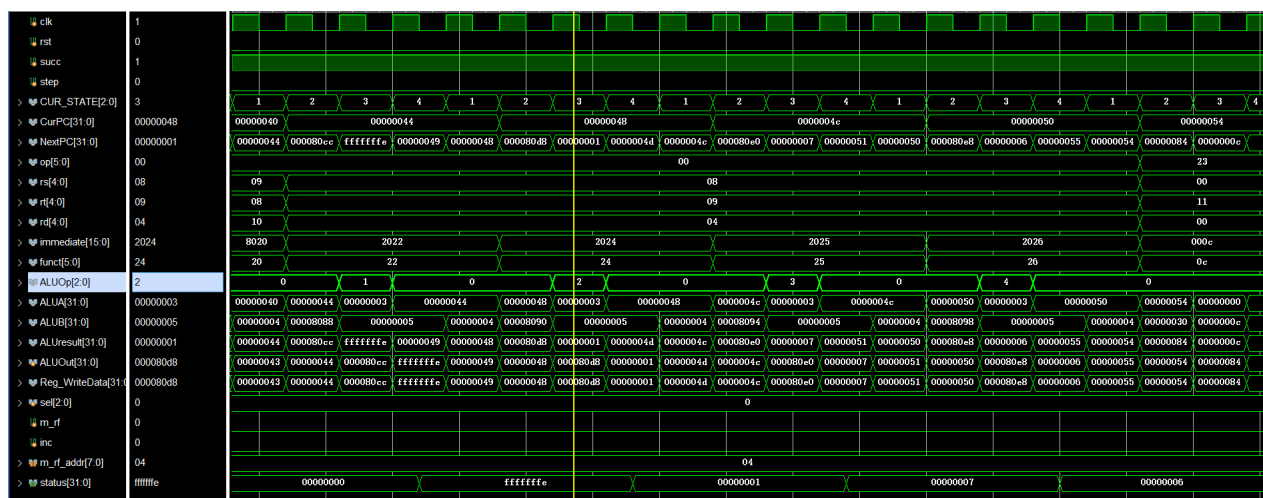


图 15: 新增指令波形

5 意见与建议

本次实验完成难度一般,单周期 CPU 实现时所犯的错误可以很好的避免
但完成了实验还是有一些地方没有完全理解,可能会成为流水线 CPU 实现的障碍

6 附件

本次实验所需提交代码过多,作为附件上传到 BB 系统上(直接提交多周期 CPU 和 DBU(思考题版 CPU))